

Systemes Digitaux

Cours 4

Types de circuits

- Il existe 2 types de circuits:
 - Circuits combinatoires
 - Circuits séquentiels
- Avec les circuits combinatoires, la sortie ne dépend **QUE** de l'entrée
- D'autres ont une sortie qui ont une mémoire:
 - Ils peuvent aussi dépendre des valeurs précédentes
 - On appelle ça des circuits séquentiels

Pour l'instant, on se concentre sur les circuits combinatoires


Circuits combinatoires

- Les circuits vus jusqu'à présent sont tous combinatoires
 - Il existe cependant des composantes classiques qui méritent une attention particulière
 - On se concentre sur ces composantes là aujourd'hui
- On va passer au travers de chacun et explorer ce qu'on peut faire avec...
 - Commençons par un petit rappel...

Retour en arrière

- La porte OU-exclusif (XOR) fait le travail suivant:

P	Q	SORTIE
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

- Il donne '1' quand les entrées sont différentes
- Le XOR est utilise dans plusieurs systèmes importants...


Allons voir quelques exemples d'application...

Détection d'erreur

- Quand on envoie des données, il se peut qu'il y ait erreur
 - S'il y en a, on peut retransmettre



 - Comment détecter s'il y a erreur ou pas?
 - Un bit de parité
 - On peut envoyer l'information et ajouter 1 bit
 - Ce bit nous aidera à savoir si la donnée est bonne ou pas



Detection d'erreur

- La parité peut être paire ou impaire:
 - Ça veut dire que le nombre de '1' sera pair/impair
- Si on choisissait "pair" ...
 - On envoie l'information et on compte le nombre de '1'
 - Si le nombre de '1' est pair, on ajoute un '0'
 - Si le nombre de '1' est impair, on ajoute '1' pour que ça devienne pair
- Ex: on veut envoyer la séquence 1001011
 - Avec parité paire: 10010110 et impaire 10010111

Additionneur

- On se sert aussi des XOR dans les additionneurs (et soustracteurs):
 - $0+0=0$
 - $0+1=1$
 - $1+0=1$
 - $1+1=0$ (avec retenue de 1)
- Pour additionner 2 termes de 1 bit, j'ai besoin d'un XOR
 - À la sortie, j'ai 1 somme et 1 retenue

On appelle ça un demi-additionneur


Additionneur

- On peut écrire le tableau de vérité de l'additionneur:

P	Q	Somme	Retenue
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

C'est ce qu'on appelle un demi-additionneur

 - La somme est un XOR et la retenue est un ET:



Alors, on sait comment additionner P et Q de 1 bit

Additionneur


- Comment fait-on pour additionner 2 bits?

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \\ \underline{ } \\ 0 \ 0 \end{array}$$

- On additionne les premiers bits: on génère une somme
- Une retenue peut être générée
- On additionne les deuxièmes bits avec la retenue du premier bit
- On doit donc additionner 3 termes: 1 bit de chaque terme et la retenue du bit précédent

Additionneur


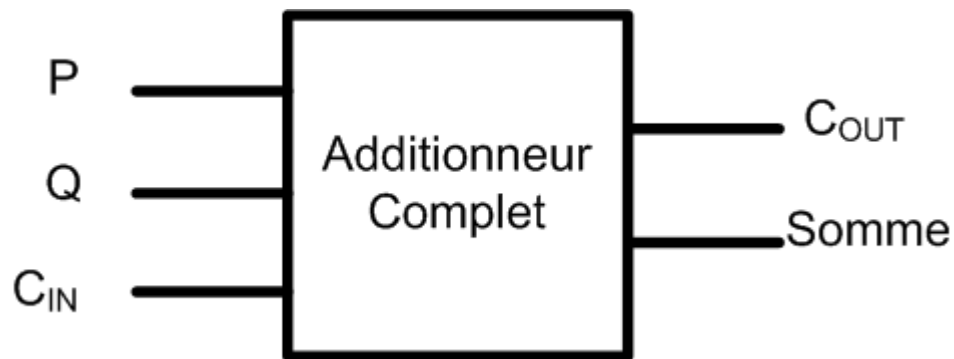
- Notre additionneur devrait avoir 3 entrées:
 - 1 bit pour P, 1 bit pour Q et une retenue en entrée
- Notre additionneur devrait avoir 2 sorties
 - Somme et retenue



P	Q	C _{IN}	S	C _{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Additionneur

  - En analysant plus en détails, on serait capable de dessiner un circuit:




P	Q	C _{IN}	S	C _{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Additionneur

- Pour les additionneurs à N bits, c'est pareil:
 - La sortie du 2^e bit génère aussi une retenue qui est transmise au 3^e bit
 - La sortie du 3^e bit génère aussi une retenue qui est transmise au 4^e bit
 - Le seul bit qui n'a pas de retenue en entrée c'est le premier


$$\begin{array}{r} 111 \\ + 1011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

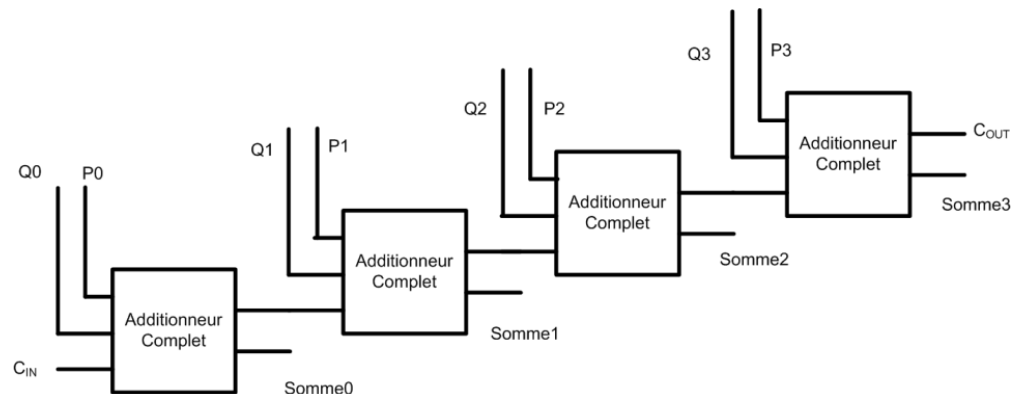Red arrows indicate carry propagation from bit 1 to bit 2, and from bit 2 to bit 3.




Propagation de retenue

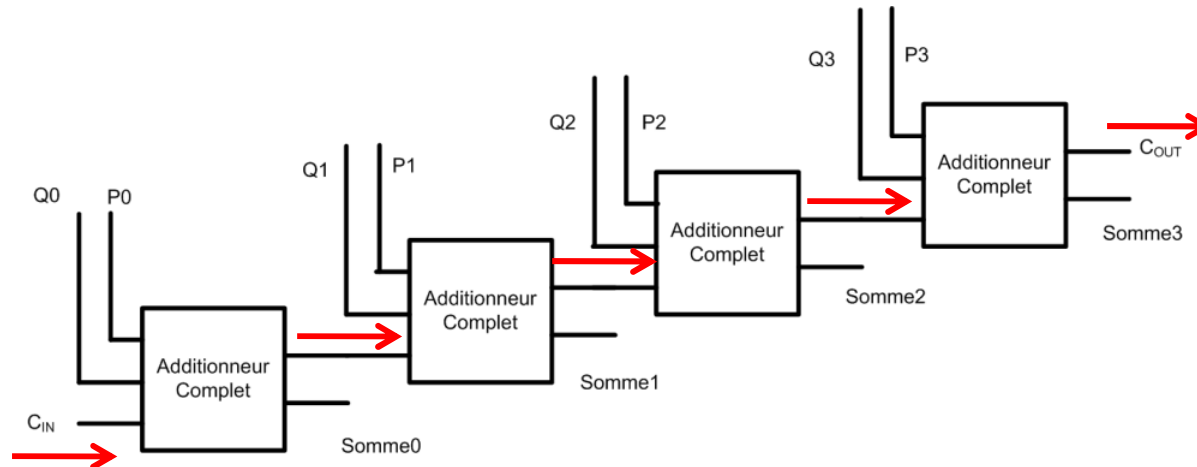- Ça nous donne la configuration d'additionneur de base
 - Additionneur à propagation de retenue ("Carry-ripple adder")
 - On voit que la retenue se propage d'un étage à l'autre
 - Pour avoir plus de bits, on ajoute d'autres étages...



Propagation de retenue

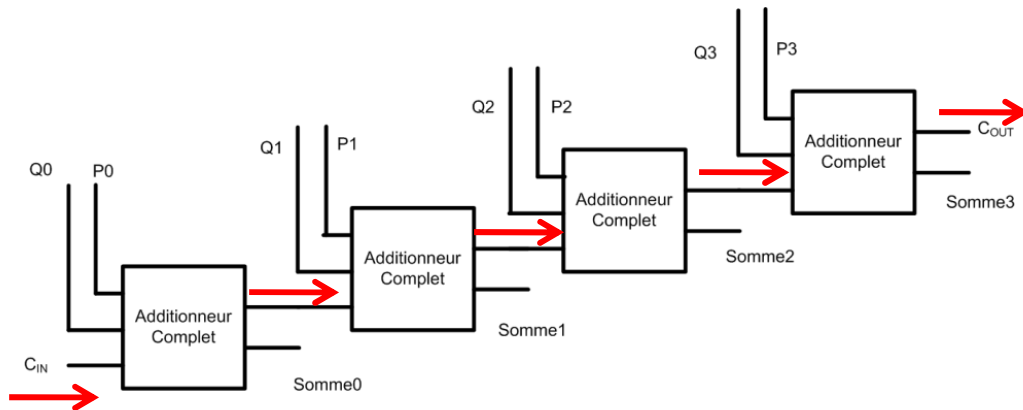
- L'additionneur à propagation de retenue a 2 grandes caractéristiques:
 - Petite taille
 - Lent
- On choisit ce genre de circuit quand la vitesse n'est pas très importante




Pourquoi dit-on que c'est lent?

Délai

 - Rappel: Les portes logiques sont faites de transistors



 
- On regarde la sortie du premier inverseur
- Il y a un certain délai entre l'entrée et la sortie




Il y a donc toujours un délai entre l'entrée et la sortie d'une porte logique...

Délai

 
- Ce délai dépend de:
 - La taille de la porte: il existe des portes qui donnent plus de courant (plus rapides)
 - La capacité à commander: plus de grille de transistors, plus de capacité, moins c'est rapide
 - Évidemment: le nombre de portes à "traverser"



Petit délai

 


Plus gros délai

 

Plus gros délai

Délai

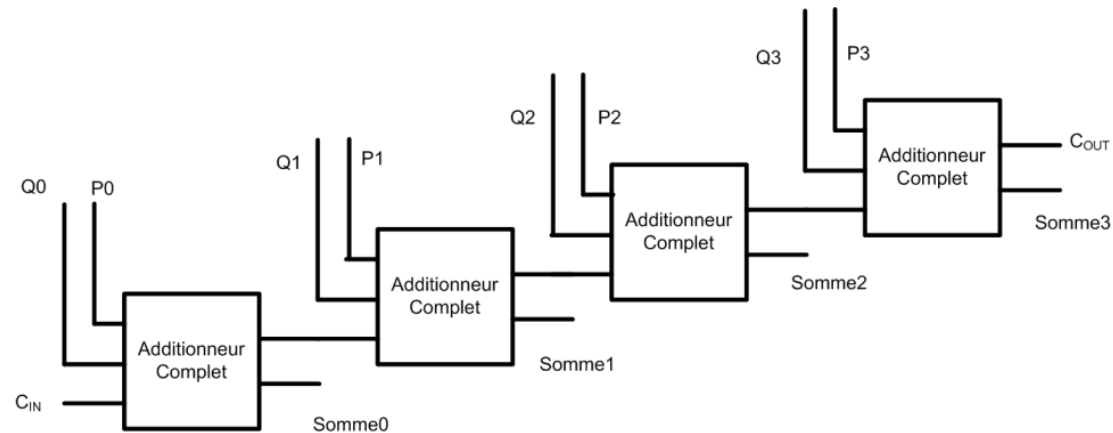- On retourne à notre additionneur de 4 bits



- Pour avoir *somme1*, il faut qu'on attende que C_{OUT} du premier additionneur arrive.
- Pour avoir *somme3*, il faut qu'on attende que C_{OUT} du 3^e, qui doit attendre le 2^e qui doit attendre le 1^{er}...

Si j'avais 16 bits à additionner, le délai peut devenir long...

Délai

- L'additionneur est un des éléments importants
 - On se sert de ça partout dans les microcontrôleurs et pour le traitement de signaux
- Les chercheurs ont essayé de l'améliorer...
 - "Comment réduire le temps de propagation?"
- Il existe plusieurs techniques:
 - Carry look-ahead
 - Carry-save
 - ...

Sachez simplement que c'est un enjeu important...

Soustracteur

- Il existe 2 grandes familles de soustracteurs:
 - La version classique
 - La version en complément à 2
- Dans la version classique, on procède comme avec l'additionneur:
 - On fait la table de vérité: A-B

A	B	Difference	Emprunt
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Ça fait un demi-soustracteur

Soustracteur

- Pour le rendre plus complet, on doit ajouter une 3^e entrée:
 - L'emprunt de l'étage précédente


BIN	A	B	Difference	BOUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

C'est le soustracteur complet

On peut faire son circuit avec Karnaugh si on le voulait...

Soustracteur

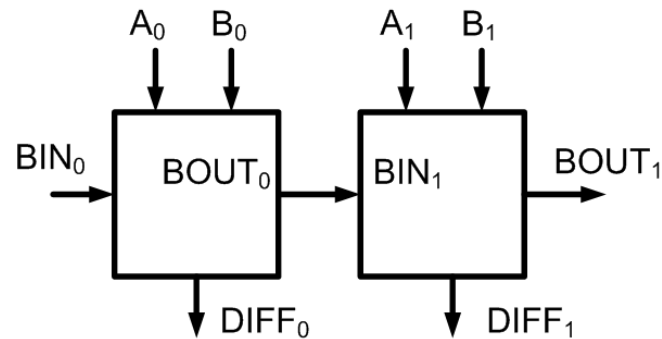- On peut connecter des soustracteurs complets ensemble comme avec les additionneurs



- Et c'est la chaîne de retenue (d'emprunt) qui risque de prendre beaucoup de temps...


Parlons maintenant de l'autre méthode...

Soustracteur

- L'autre option c'est le complément à 2
- Imaginons qu'on veuille faire $A-B$:
 - On pourrait prendre $-B$ et l'additionner à A
 - $-B$ devrait être en complément à 2
- Comment mettre $-B$ en complément à 2?
 - On inverse les bits
 - Et on additionne 1
- Ça s'implante bien avec un additionneur...

Soustracteur

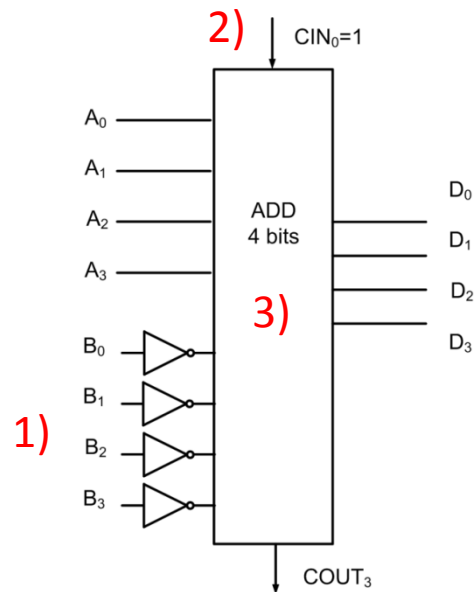- L'idée est donc d'additionner A et $(-B)$
 - 1) Pour avoir $-B$, on fait le complément à 1 (inversion)
 - 2) On additionne 1 au complément à 1 pour avoir un complément a 2 ($CIN_0=1$)
 - 3) Et on additionne normalement...



Overflow

- Quand on additionne/soustrait 2 nombres il peut arriver 1 de 2 choses:
 - Tout peut fonctionner normalement
 - OU, le résultat final pourrait ne pas être bon
- Ceci est dû à un phénomène appelé “overflow”
 - En français: “Débordement”
 - Si la réponse prend plus d’espace que ce qui lui est alloué, il peut y avoir overflow

Overflow

- Ex: En additionnant 2 nombres de 2 bits non signés:
 - $(01)_2 + (01)_2 = (10)_2$
 - Le resultat est 2, ce qui est bon
- Ex: En additionnant 2 nombres de 2 bits non signés
 - $(11)_2 + (11)_2 = (110)_2$ (mais j'ai droit a 2 bits!)
 - Le résultat me donnerait $(10)_2$ qui n'est pas la bonne réponse: on dira qu'il y a "overflow"

Overflow

- Dans un nombre non-signé, un “overflow” se produit quand le résultat est trop gros:
 - S’il y a une retenue au DERNIER bit (plus significatif), il y a overflow
 - Sinon, il n’y en a pas...
- Pour les nombres signés, il faut y réfléchir un peu plus...

Overflow

- Prenons un cas avec 3 bits... $-1 + -2$
 - J'additionne en complément à 2
 - Donc $(111)_2 + (110)_2$

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \hline 1 \\ \end{array}$$

- On convertit et ça donne -3 ... c'est bon
- Même s'il y a une retenue au dernier bit, la réponse est bonne!

Cet indicateur n'est peut-être pas bon

Overflow

- Prenons un autre $-2 + -3$
 - L'addition devrait me donner -5
 - On additionne en complément à 2:

$$\begin{array}{r} \\ \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

- Il y a une retenue...
- Mais je retrouve 3 à la place de -5 .

La retenue au dernier bit ne semble pas être très bon...

Overflow

- En essayant beaucoup d'exemples, on viendrait à la conclusion suivante:
 - Pour ne PAS avoir de overflow, il faut que les 2 **DERNIÈRES** retenues soient égales
 - Donc, si la dernière retenue est 0, celle d'avant devrait être 0
 - Si la dernière retenue est 1, celle d'avant devrait être 1
- Si les 2 dernières retenues sont différentes, il y aura overflow

Addition de BCD

- On utilise parfois les nombres binaires pour exprimer des nombres décimales:
 - Chaque décimale peut aller de 0 a 9 (4 bits)
 - Avec 4 bits, il y a 15 possibilités... 6 de ces valeurs ne seront pas utilisées (“on ne les comprend pas”)
 - On appelle ça BCD (“binary coded decimals”)
- Pour exprimer des nombres a 2 chiffres (décimales) on utilise 8 bits:
 - Par exemple: $(76)_{10}$ serait $(0111\ 0110)_2$
7 6

Addition de BCD

- Comment fait-on pour additionner 2 BCD?
- Prenons l'exemple de 3+6:

$$\begin{array}{r} 0011 \quad (3) \\ 0110 \quad (6) \\ \hline 1001 \quad (9) \end{array}$$

L'addition normale fonctionne

- Prenons maintenant 4+7:

$$\begin{array}{r} 0100 \quad (4) \\ 0111 \quad (7) \\ \hline 1011 \quad (?) \end{array}$$

En BCD, 1011 ne représente rien

L'addition normale ne fonctionne pas toujours pour BCD

Addition de BCD

- Mais qu'est-ce que ça devrait donner en BCD?
 - En décimale, $4+7$ devrait donner $(11)_{10}$
 - Donc: $(0001\ 0001)_2$ à la place de $(1011)_2$
- En regardant les chiffres, on peut voir qu'il y a une différence de 6 entre $0001\ 0001$ et 1011
- Faisons un autre test:
 - J'additionne $8+6...$

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 0 & 0 & (8) \\ & 0 & 1 & 1 & 0 & (6) \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 & (?) \end{array}$$

Ça aurait du être $0001\ 0100$

Addition de BCD

- La solution semble être d'ajouter 6 au résultat final
 - Mais pas en tout temps!
 - Seulement quand la somme est plus que 9
- Il faut donc:
 - 1) Additionner les termes normalement
 - 2) Voir si c'est plus grand que 9
 - 3) Si oui, il faut ajouter 6 a la réponse
 - 4) Sinon, on ne fait rien..

Addition de BCD

- Comment faire pour détecter si c'est plus que 9?

$S_3S_2 \backslash S_1S_0$	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10			1	1


$$S_3S_2 + S_3S_1$$

- Est-ce que c'est tout?
 - Qu'arrive-t-il quand on additionne 9+9?
 - Le résultat est 18 et ce n'est pas dans la table de Karnaugh

Heureusement , quand c'est plus que 15, l'additionneur donne COUT=1

Addition de BCD

- Diagramme inspire du livre (p.141)

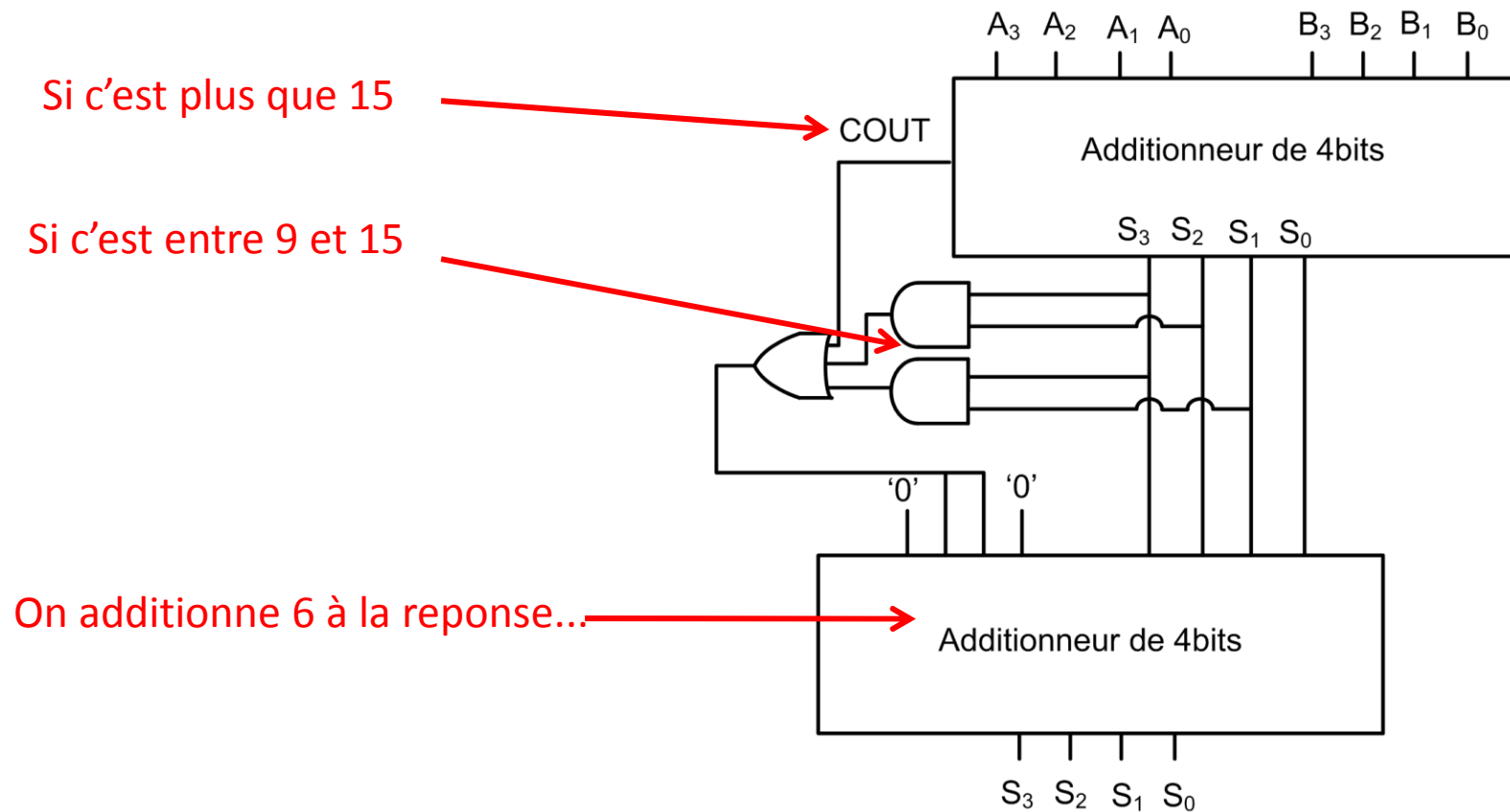

Multiplicateur

- La multiplication est une opération qui demande du temps et des ressources
- C'est habituellement une séquence d'additions
- Quand l'une des entrées est une puissance de 2, ça peut faciliter le travail de beaucoup
- Allons voir pourquoi

Multiplicateur

- Prenons le chiffre 3 en utilisant 6 bits:
 - 000011
- Si je multipliais par 2, j'aurais 6:
 - 000110
- Si je multipliais par 4, j'aurais 12:
 - 001100
- Si je multipliais par 8, j'aurais 24:
 - 011000

Voit-on quelque chose de particulier?

Multiplicateur

- Une multiplication par une puissance de 2^n implique un décalage de n vers la gauche
 - Une multiplication de 2 implique un décalage de 1
 - Une multiplication de 4 implique un décalage de 2
 - Une multiplication de 8 implique un décalage de 3
 - ...
- Si ce n'est pas une puissance de 2, les choses se compliquent.

Multiplicateur


- Faisons une multiplication en binaire pour voir la procédure
- On multiplie $(101)_2$ par $(11)_2$:
 - On considère le terme du bas à droite
 - On le multiplie par chaque terme du haut
 - On passe au prochain terme à sa gauche
 - On le multiplie par chaque terme du haut MAIS la sortie est décalée de 1
 - On passe au prochain...

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 11 \\ \hline 101 \\ 1010 \\ \hline 1111 \end{array}$$

Voyons comment implémenter ce genre de choses...

Multiplicateur

 - Essayons de multiplier 101 par 1 bit:
 - Si le bit est 0, la sortie est 000
 - Si le bit est 1, la sortie est 101
- Une façon simple de faire ce circuit c'est avec une porte ET



Essayons ça avec 2 bits...


Multiplicateur

- Essayons de multiplier 101 par 2 bits:
 - Si le bit à droite est '0', ça donne 000
 - Si le bit à droite est '1', ça donne 101
- Par la suite, on décale la sortie vers la gauche et on considère le 2^e bit:
 - Si le bit à droite est '0', ça donne 000
 - Si le bit à droite est '1', ça donne 101
- Finalement, on additionne

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 11 \\ \hline 101 \\ 1010 \\ \hline 1111 \end{array}$$

Multiplicateur

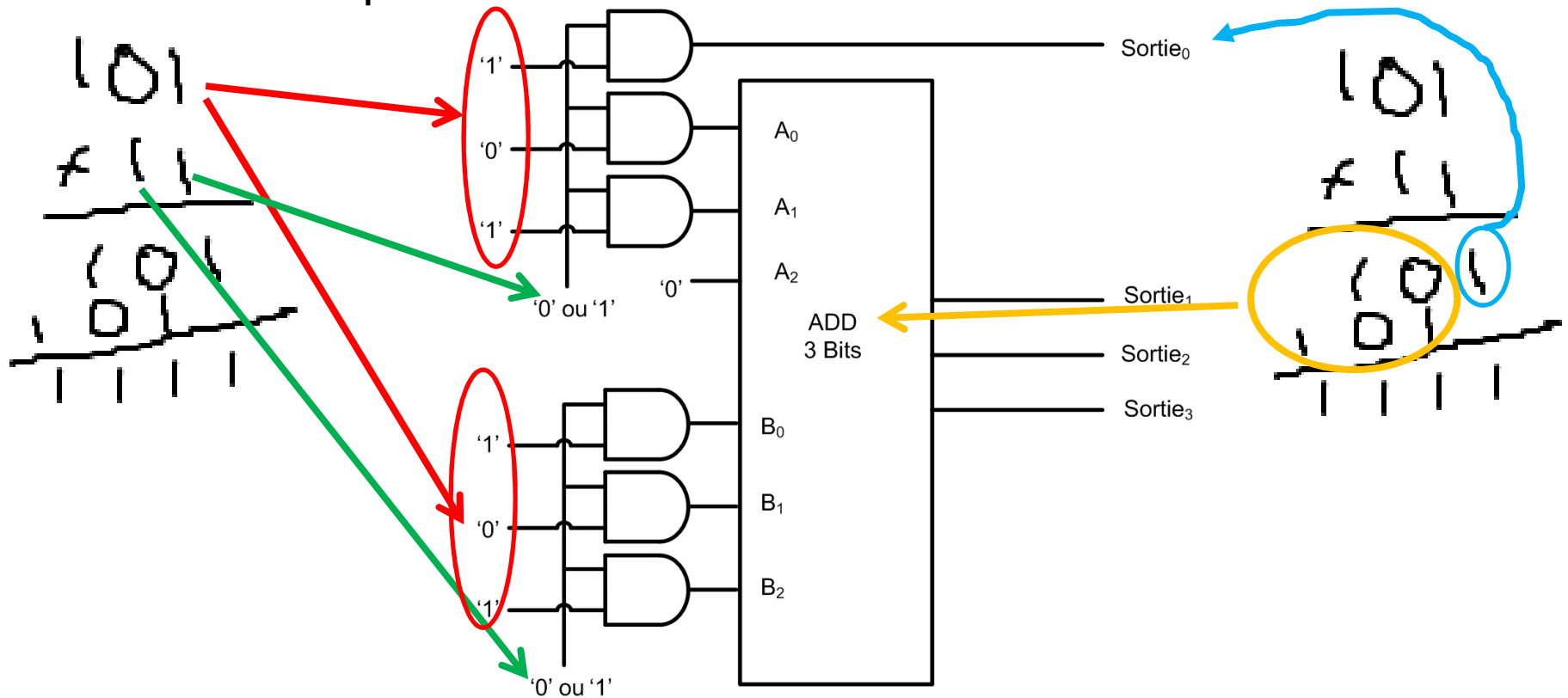- Voici un schéma du circuit:
 - L'équation est copiée 2 fois pour que ce soit plus compréhensible



Comparateur

- Dans plusieurs genres de systèmes, on aura besoin de comparer 2 valeurs:
 - Pensez à une montre électronique: les secondes doivent compter jusqu'à 60 avant de recommencer
 - Comment déterminer si une valeur est plus petite, égale ou plus grande qu'une certaine valeur?
- On utilise un comparateur

Comparateur

- Il est possible de faire ça avec une table de Karnaugh:
 - On veut comparer 2 nombres de 2 bit: 4 éléments
 - Pour comparer 2 nombres de 3 bits: 6 éléments... c'est déjà plus gros que ce qu'on est capable de faire!
- Heureusement, il y a d'autres façons de faire:
 - 1) Soustraction et voir si la différence est plus petite, égale ou plus grande que 0
 - 2) Utiliser une autre structure

Explorons l'option #2

Comparateur

- La méthode de raisonner c'est d'y aller avec une certaine méthodologie:
 - On regarde le bit qui représente le plus gros chiffre ("bit le plus significatif" ou MSB: most significant bit)
 - Si l'un a '1' et l'autre a '0', celui avec '1' est plus gros
 - S'ils sont égaux, on passe au prochain
 - Si l'un a '1' et l'autre a '0', celui avec '1' est plus gros
 - S'ils sont égaux, on passe au prochain...

1000 [?] > 0111 1101 [?] > 1100

On traduit en termes plus spécifiques...

Comparateur


- On compare 2 nombres de 4 bits: A et B
 - A est compose de $A_3A_2A_1A_0$
 - B est compose de $B_3B_2B_1B_0$
- On va commencer par comparer A_3 et B_3
 - S'ils sont egaux, on passe a A_2 et B_2
 - S'ils sont egaux, on passe a A_1 et B_1
 - S'ils sont egaux, on passe a A_0 et B_0

Comparateur

- Pour voir s'ils sont égaux, on peut utiliser le NON-OU-Exclusif (XNOR):


A	B	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 - Pour $A=B$, il faut que tous les bits soient égaux
- A_3 doit être égal à B_3 ET A_2 doit être égal à B_2 ET...




Comparateur

 - Pour voir si $A > B$, on peut utiliser un raisonnement semblable:
 - Si $A_3=1$ et $B_3=0$, A est plus grand
 - Et s'ils sont égaux, on passe au prochain bit
 - On continue jusqu'à la fin



$A_3=1$ et $B_3=0$

 


$A_3=B_3=0$ et $A_2 > B_2$


Comparateur

- Si les deux sont égaux, les 2 premiers bits sont égaux, on doit aller voir le 3^e:
 - Et finalement, on va voir le 4^e bit si les 3 autres sont égaux.
 - À la fin, toutes les parties seront connectées par un OU
 - Il suffit que l'une de ces conditions soit vraie pour que $A > B$

$A_3=B_3=0, A_2=B_2=0$
et $A_1 > B_1$

 

 $A_3=B_3=0, A_2=B_2=0,$
 $A_1=B_1$ et $A_0 > B_0$




Exemple (seul)

- Refaites la même analyse pour un comparateur à 2 bits pour voir si $A < B$

 Exemple (seul)

- Pour que $A < B$, il faut que $B_1=1$ et $A_1=0$
- S'ils sont égaux, il faut voir le prochain bit:
 - Si $B_0=1$ et $A_0=0$, il sera plus grand
 - Rappel: mais ça c'est seulement si $A_1=B_1...$




Comparateur

- Chose intéressante (à revoir seul quand vous aurez du temps):
 - Un XNOR est un XOR inverse
 - Un XOR est défini par $A'B + AB'$
 - Dans $A > B$ on a besoin de AB'
 - Dans $A < B$ on a besoin de $A'B$
 - Et dans les 3 cas, on a besoin de XNOR
- Si on construisait notre XNOR avec des ET/OU, on pourrait recycler plusieurs parties...

Comparateur

 
- À la place d'utiliser une porte XNOR toute faite, on peut utiliser ceci:



- On peut accéder à $A'B$ pour $A < B$ et à AB' pour $A > B$
- En plus on peut aussi accéder à $A \text{ XOR } B$
- Ça réduit le nombre de composants quand on veut un comparateur qui fait $A=B$, $A>B$ et $A<B$ en même temps

Compareur

 - Pour un compareur de 2 bits, ça donne ceci:



Décodeur

- Imaginons un garde de sécurité qui contrôle l'accès à 4 portes:
 - Les portes mènent à une section différente d'un hotel
 - Si le signal de contrôle est '0' c'est verrouillé et '1' c'est déverrouillé
 - Pour contrôler 4 portes, il a besoin de 4 signaux (donc, 4 boutons)
- Si on le mettait dans un hôtel avec 64 portes, il aurait besoin de 64 boutons...

Décodeur

- À la place de faire ça, on pourrait assigner un numéro binaire à chaque porte:
 - 00 est la porte 1
 - 01 est la porte 2
 - 10 est la porte 3
 - 11 est la porte 4
- On aurait besoin de 2 boutons à la place de 4
 - Avec l'autre exemple de 64 portes, on n'aurait besoin que de 6 boutons ($64=2^6$)


Décodeur

- La question est donc celle-ci
 - Comment transformer 00,01,10,11 en 0001, 0010, 0100, 1000 pour contrôler les portes?
 - En termes techniques: “comment transformer un nombre binaire en one-hot?”
- Réponse: en utilisant un décodeur
 - La fonction du décodeur est de transformer un nombre binaire en one-hot

“one-hot”: nombre binaire contenant des ‘0’ partout sauf à UNE seule place...


Décodeur

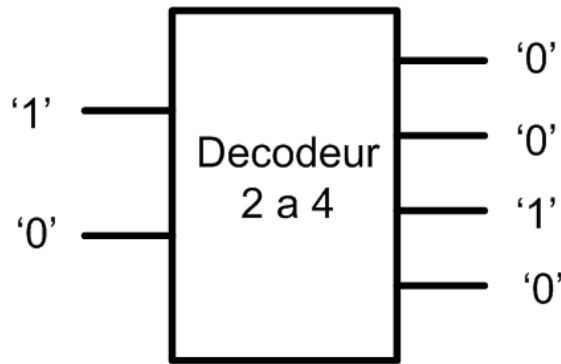- Si le décodeur avait N entrees, il aura toujours 2^N sorties
 - L'entrée est un nombre binaire
 - La sortie aura toujours UN SEUL '1' est les autres seront des '0'
 - Le '1' sera à la position qui correspond à l'entrée




Décodeur

 - On peut implanter un décodeur avec la logique suivante:
 - La 1^{re} sortie sera '1' quand l'entrée est 00
 - La 2^e sortie sera '1' quand l'entrée est 01
 - La 3^e sortie sera '1' quand l'entrée est 10
 - La 4^e sortie sera '1' quand l'entrée est 11



Fonctions logiques avec décodeur

 - Le décodeur offre une façon facile d'implanter des circuits
 - Tous les minterms sont disponibles
 - On n'a qu'à prendre ceux qui nous intéressent et faire un OU logique
- Pour faire un XOR, par exemple, on s'intéresse aux minterms $A'B$ et AB' ...
 - On les connecte à un OU et on a terminé...




Exemple (seul)

- Implantez la fonction SOMME d'un additionneur avec un décodeur 3 a 8
 - Vous avez le droit d'utiliser un décodeur et une porte OU

Exemple (seul)

- On commence avec la table de verité
- On dessine le décodeur avec les sorties


A	B	C	SOMME
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

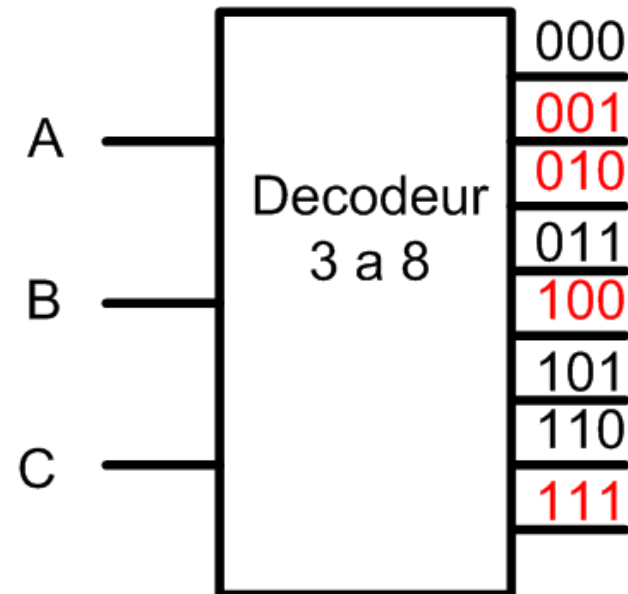

Ce sont les sorties qu'on doit faire entrer dans le OU


Exemple (seul)

- Le circuit final ressemble donc à:

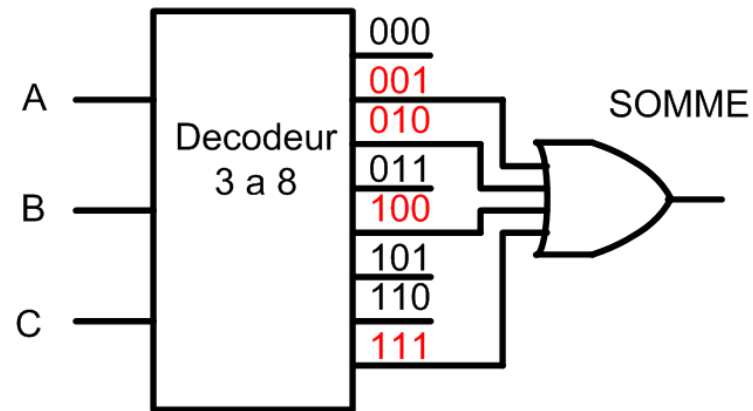


Encodeur

 - L'encodeur fait l'opération inverse du décodeur:
 - Il prend un code "one-hot" et le transforme en code binaire
 - Donc, l'entrée a une longueur de 2^N et la sortie a une longueur de N



Encodeur

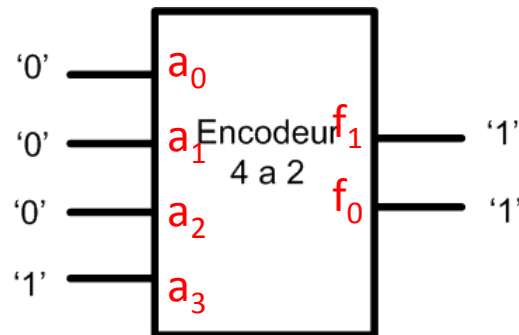- On peut déterminer son circuit comme ceci:
 - Considérons l'ordre "du haut vers le bas": $A_0A_1A_2A_3$
 - Quand l'entrée est 1000, la sortie est 00
 - Quand l'entrée est 0100, la sortie est 01
 - Quand l'entrée est 0010, la sortie est 10
 - Quand l'entrée est 0001, la sortie est 11



Encodeur

- Avec cette information, on peut dire que

- Le MSB qui est en position du haut est:

$$H_{MSB} = A_2 + A_3$$

- Le LSB qui est en position du bas est:

$$B_{LSB} = A_1 + A_3$$

- Ce genre de système fonctionne bien quand les règles sont respectées:

- Les entrées doivent être en “one-hot”
- Donc un seul ‘1’ et le reste est ‘0’

Ce n'est pas toujours le cas...

Encodeur de priorité

- Imaginez un système de communication de 4 stations
 - Service d'urgence (1000)
 - Sécurité (0100)
 - Entretien (0010)
 - Cuisine (0001)
- Lors d'un appel, le système génère un nombre binaire pour identifier la source de l'appel
 - Plusieurs appels peuvent arriver en même temps

$a_0a_1a_2a_3$

Ex: Si la sécurité appelle, le nombre binaire "01" apparaît

Encodeur de priorité

- Si la sécurité et l'entretien appelaient en même temps:

$$H_{MSB} = A_2 + A_3$$

$$B_{LSB} = A_1 + A_3$$

A_0 : Urgence

A_1 : Sécurité

A_2 : Entretien

A_3 : Cuisine

- Le MSB et le LSB seraient 1: "11"
- Ça nous afficherait la cuisine!

- Il y a donc un problème si ça fonctionnait comme ça...

- Le problème est l'hypothèse que les entrées seront toutes "one-hot"

Encodeur de priorité

- Pour résoudre le problème, on utilise un encodeur de priorité:
 - On ne fait plus semblant que c'est du one-hot
- On dit que ça peut être n'importe quoi, MAIS il y a une priorité à respecter...
 - L'urgence sera plus importante que la sécurité
 - La sécurité sera plus importante que l'entretien
 - L'entretien sera plus importante que la cuisine

Encodeur de priorité

- Ce genre de chose s'implante bien...

A_3	A_2	A_1	A_0	MSB	LSB
1	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	1
X	X	1	0	1	0
X	X	X	1	1	1

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	1
11		1	1	1
10		1	1	1


$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	
11	1	1	1	
10		1	1	

$$H_{MSB} = A_1 + A_0$$


$$B_{LSB} = A_2 \overline{A_1} + A_0$$

Multiplexeur

 - Un multiplexeur est un sélectionneur:
 - Il sélectionne quelle entrée va passer à la sortie
- On pourrait simplifier le diagramme et montrer quelque chose du style:



Multiplexeur 2 à 1


 


Multiplexeur 4 à 1

Évidemment, ce n'est pas aussi simple

Multiplexeur

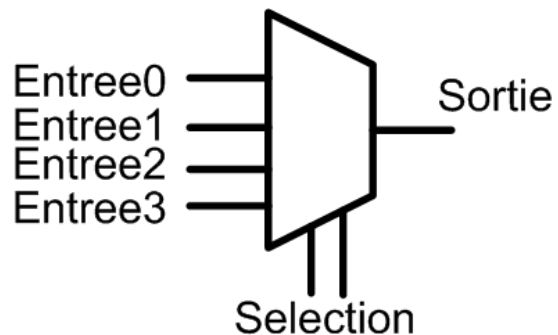 - On utilise un signal de sélection pour indiquer quelle entrée passe à la sortie



Entree0	Entree1	Sel	Sortie
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Multiplexeur

- Voici la table de verité d'un multiplexeur 2 à 1

SEL \ E ₁ E ₀	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1


$$MUX = \overline{SEL} \cdot E_0 + SEL \cdot E_1$$

 - Ça nous permet de trouver son circuit...



Fonctions avec multiplexeurs

 - Tout comme les décodeurs, il est possible d'implanter des fonctions avec des MUX
- On peut implanter une fonction de N variables si notre MUX a N lignes de sélection
 - C'est à dire que notre MUX a 2^N entrées
- Ex: Pour 4 entrées, il y a 2 lignes de sélection
 - On peut implanter une fonction à 2 entrées avec un multiplexeur 4-à-1



Fonctions avec multiplexeurs


- Il est même possible d'implanter des fonctions à N entrées avec $N-1$ sélections
 - Ça fait que notre design sera plus efficace
- La dernière façon était facile:
 - On mettait soit '0' ou soit '1' selon la table de vérité
- Cette fois, on va mettre $N-1$ entrées aux sélections
 - La dernière entrée sera parmi les entrées du MUX
 - Il faut jouer un peu avec pour que ça marche...

Exemple

- Concevez une porte XOR à 2 entrées avec un MUX 2-à-1.

 Exemple


- On met une des entrées à la sélection et on voit ce qu'il manque:



- Si $A=0$ et $B=0$, la sortie doit être 0
- Ce 0 peut soit être un vrai 0, ou être égal à B
- On ne le sait pas... continuons...
- Si $A=0$ et $B=1$, la sortie doit être 1
- On sait maintenant que l'entrée 0 doit être B

 Exemple

- On continue le raisonnement:
 - Si $A=1$ et $B=0$, la sortie doit être 1
 - Ce 1 peut soit être 1 ou l'inverse de B
 - On ne le sait pas... on continue...
 - Si $A=1$ et $B=1$, la sortie doit être 0
 - Ça ne peut être que l'inverse de B
- Donc:




Exemple (seul)

- Implantez la fonction à 3 entrées qui calcule la retenue dans une addition
 - Utilisez un MUX 4-à-1

 Exemple (seul)

- Pour 3 entrées, on a besoin d'un mux à 2 sélections (4 à 1 comme dans la question)
 - On va utiliser A et B dans la sélection et C sera aux entrées



A	B	C	C _{OUT}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Exemple (seul)

- Quand $A=0$ et $B=0$, on a toujours 0.
 - Entree0 sera 0
- Quand $A=0$ et $B=1$, la sortie est égale à C.
 - Entree1 sera donc connecté à C
- Quand $A=1$ et $B=0$, la sortie est égale à C
 - Entree2 sera aussi connecté à C
- Quand $A=1$ et $B=1$, la sortie est toujours 1.
 - Entree3 sera 1

Exemple (seul)

- Le circuit final ressemblera à ceci:

