

# Systemes Digitaux

Cours 8

# Aujourd'hui

- On va prendre une pause des circuits séquentiels
- On va plutôt se concentrer sur l'apprentissage d'un langage de description matériel
  - Comme un langage de programmation à l'exception de quelques détails

# Introduction

- Le VHDL est un langage développé pour la simulation de circuits
  - Vérifier le fonctionnement des circuits sans les construire
- Éventuellement, c'est devenu un langage pour concevoir des circuits
  - Les outils sont capables de prendre certaines commandes et les transformer en circuit
  - Pour ça, il faut respecter les conventions



# Introduction

- Le processus de développement est le suivant:
  - On écrit le programme (VHDL)
  - On synthétise ( “compile” ) pour traduire en portes logiques
  - On simule et on change le design au besoin
  - On assigne les PINs
  - On RESYNTHÉTISE ( “re-compile” ) pour faire les connexions aux PINs
  - On programme le FPGA

# Procédure générale

- Pour être efficace, on peut suivre une procédure générale:

  - 1) Faire un diagramme vu de l'extérieur:
  - Ça montre les entrées et les sorties
- 2) Faire un diagramme du circuit interne
  - Ça montre comment le tout est connecté
- 3) Énumérer les signaux internes et donner un nom à chacun
- 4) Compiler souvent avant même d'avoir terminé
  - Ça évite des corrections majeures à la fin



# Structure

- Le VHDL contient 3 grandes parties:
  - Les libraries
  - L'entité
  - L'architecture

# Librairies


- La spécification des librairies est un copier-coller (pour les buts du cours):

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```
 
# Entité

- Le module VU DE L'EXTÉRIEUR s'appelle l'entité:

```
ENTITY multiplexeur IS
  PORT (
    entree0 : IN  STD_LOGIC;
    entree1 : IN  STD_LOGIC;
    sel:      IN  STD_LOGIC;
    sortie1 : OUT STD_LOGIC
  );
END multiplexeur;
```





# Entité

- STD\_LOGIC est une autre façon de dire “bit”:
  - Les bits sont un peu restrictifs: 0 ou 1
- Avec les STD\_LOGIC, on peut spécifier des comportements plus complexes:
  - Un noeud flottant ('Z')
  - Une valeur non spécifiée ('U')
  - Don't care ('-')
  - Etc.

# Entité

- `STD_LOGIC` c'est pour spécifier 1 bit
- Pour plusieurs bits, c'est `STD_LOGIC_VECTOR`
  - Il faut aussi spécifier la taille
  - `STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)` est un vecteur de 4 bits
  - `STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)` est un vecteur de 8 bits
- L'usage de `DOWNTO` veut dire que le bit à gauche est le plus significatif...

# Architecture

- Finalement, on a l'architecture:
  - L'architecture contient l'information interne du design
- Sa structure ressemble à:

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
```

```
    Signaux internes (SIGNAL) et définition des  
    modules à inclure (COMPONENT)
```

```
BEGIN
```

```
    Description du système. Soit avec des commandes ou  
    avec des instanciations.
```

```
END;
```


Le mot rtl est un nom qu'on donne... Ça aurait pu être n'importe quoi

Le mot "multiplexeur" doit correspondre au nom de entité
 
# Procédure générale


- La vue extérieure du module donne:

- Il a 2 entrées: entree0 et entree1
- Il a 1 entrée qui sélectionne
- Il a 1 sortie




- Par la suite, on dessine le schéma général pour identifier les signaux à l'interne

 - Pour en arriver à ça, il a fallu faire la table de vérité, la table de Karnaugh et peut-être la logique de Boole...


 
# Retour à l'architecture

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
  SIGNAL s_sel0 : STD_LOGIC;
  SIGNAL s_sel1 : STD_LOGIC;
  SIGNAL s_sel_b : STD_LOGIC;
BEGIN
  s_sel_b <= NOT sel;
  s_sel0 <= entree0 AND s_sel_b;
  s_sel1 <= entree1 AND sel;
  sortie1 <= s_sel0 OR s_sel1;
END;
```



# Types de description

- Ce qu'on vient de faire s'appelle le VHDL structurel:
  - On décrit la structure en montrant les connexions
  - Ça ressemble beaucoup aux circuits en diagramme bloc
- Il existe d'autres façons de décrire un système
  - VHDL structurel
  - VHDL rtl (certains appellent ça "comportemental")
  - Une combinaison des deux

Les dessins en diagramme bloc sont souvent plus rapides à concevoir que le VHDL structurel

# VHDL RTL


- VHDL RTL nous permet de se déconnecter des détails d'implantation
  - On décrit le système avec des phrases (presque)
  - Rappel: Il faut respecter les conventions!
- Il existe plusieurs façons de décrire un multiplexeur
  - On va en montrer 2: à l'extérieur d'un PROCESS et à l'intérieur d'un PROCESS
  - Les 2 sont bons...

Commençons avec la méthode à l'extérieur d'un PROCESS
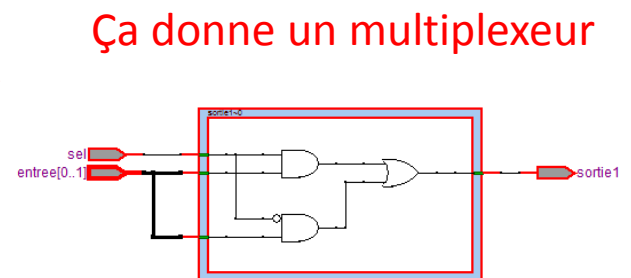
# La commande WHEN

- La commande WHEN s'utilise à l'extérieur d'un PROCESS seulement
  - C'est quoi un PROCESS? On va le voir bientôt
- On peut décrire un multiplexeur comme suit:
  - On met `sortie1 <= entree0` quand `sel=0`
  - Sinon, on met `sortie1 <= entree1`

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
BEGIN
    sortie1 <= entree0 WHEN sel='0'
                ELSE
                entree1;
END;
```





# Un PROCESS

- Un PROCESS est un regroupement de commandes:
  - Tous les process s'exécutent en parallèle
  - À l'intérieur d'un process, il y a un peu de séquence
  - Très différent de la programmation séquentielle typique
- Il existe des process combinatoires et des process séquentiels
  - Aujourd'hui, on voit les commandes combinatoires

Dans les process, on a accès à des commandes différentes...

# Un PROCESS

- Un process est utilisé comme ceci

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (LISTE DE SENSIBILITE)  
    BEGIN  
        COMMANDES DANS LE PROCESS  
    END PROCESS;
```

```
END;
```

- Il peut y avoir plusieurs process dans une architecture
- Chaque process roulera quand un élément de sa liste de sensibilité change...

# Process combinatoire

- Aujourd'hui, on se concentre sur les process combinatoires
- Il faut respecter les règles combinatoires:
  - TOUS les signaux qui sont utilisés (lus) DOIVENT être dans la liste de sensibilité
  - Les signaux qui sont modifiés (écrits) ne peuvent PAS être dans la liste de sensibilité
  - TOUTES les possibilités doivent être considérés
  - NOTE: Le logiciel ne donnera pas d'erreur. Ça va juste MAL fonctionner

# Process combinatoire

- Faisons un multiplexeur
  - On commence par remplir la liste de sensibilité
  - Tous les signaux qui sont utilisés/lus doivent y être

```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
    COMMANDES A AJOUTER DANS LE PROCESS
END PROCESS;
```

N'utilisez pas d'accents dans le code VHDL!

# Process combinatoire

- La commande la plus utilisée est le IF:
  - IF est disponible seulement dans les PROCESS
  - “SI (une telle condition) **ALORS** (on fait ça)”
  - “**SINON** (on fait cette autre chose)”

```
PROCESS (a,b)
BEGIN
    IF a='1' THEN
        . . .
    ELSIF b='1' THEN
        . . .
    ELSE
        . . .
    END IF;
END PROCESS;
```

Exemple fictif... Ce n'est pas  
notre multiplexeur

# Process combinatoire

- Une façon de faire le multiplexeur est ceci:

- “Si sel=0, la sortie sera entree0”
- “Sinon, la sortie sera entree1”

Toutes les conditions  
sont considérées

```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
```

```
BEGIN
```

```
  IF sel = '0' THEN
```


```
    sortie1 <= entree0;
```

```
  ELSE
```

```
    sortie1 <= entree1;
```

```
  END IF;
```

```
END PROCESS;
```

 

Ça donne le même schéma

# Pourquoi les règles?

- Que se passerait-il si on n'obéissait pas aux règles?
  - Il n'y aurait pas d'erreur détecté par le logiciel (peut-être des avertissements)
  - On le mettrait sur le FPGA et ça ne fonctionnerait pas comme prévu
- Les règles sont là pour qu'on puisse savoir à 100% comment le circuit se comportera
  - Sinon, ça ne fonctionnera peut-être pas...

# Pourquoi les regles?

- Que se passe-t-il si la liste de sensibilité n'est pas complète?

```
PROCESS (sel)
BEGIN
    IF sel = '0' THEN
        sortiel <= entree0;
    ELSE
        sortiel <= entree1;
    END IF;
END PROCESS;
```

entree0 et entree1 ne sont pas  
la quand ils devraient l'être





# Pourquoi les règles?

- Durant la simulation, le PROCESS est exécuté quand un signal change dans la liste
  - Sinon, il ne fait rien
- Imaginons le cas suivant:
  - sel=0, donc sortie = entree0
  - Si entree0 passe de 1 a 0...
  - entree0 n'est pas dans la liste, le process ne sera pas exécuté et la sortie ne changera pas



On s'attendrait à avoir la sortie en rouge

# Pourquoi les règles?

- Quand on fait la synthèse (compilation), le logiciel ne regarde pas la liste
  - La synthèse donnera un multiplexeur mais la simulation donnera quelque chose de bizarre
  - On VEUT que la simulation et la synthèse concordent
  - Il faut donc que la liste de sensibilité soit complète.

# Pourquoi les règles?

- Qu'arrive-t-il quand les possibilités ne sont pas toutes énumérées?


```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
  IF sel = '0' THEN
    sortie1 <= entree0;
  ELSE
    sortie1 <= entree1;
  END IF;
END PROCESS;
```

Enlevons cette partie...
 
# Pourquoi les règles?

- Si la sel=0, la sortie1 <= entree0
  - Sinon... qu'est-ce qui se passe?
  - Le VHDL va GARDER la valeur précédente

```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
    IF sel = '0' THEN
        sortie1 <= entree0;
    END IF;
END PROCESS;
```



Il va créer un élément mémoire... Ce serait une bonne description pour une bascule D  
Mais, ce n'est pas ce qu'on veut!


# Pourquoi les règles?

- Pourquoi est-ce que les valeurs modifiées ne doivent pas être dans la liste de sensibilité?
  - Ça fait des “boucles combinatoires” et c’est normalement pas bon
- Si la sortie n’est pas utilisée, ça ne change rien
- Si elle est utilisée, on risque d’avoir des problèmes...
 
# Pourquoi les règles?

- Considérons le code suivant:

```
PROCESS (entree0, s_xorout)
BEGIN
    s_xorout <= s_xorout XOR entree0;
END PROCESS;
```



- On lit entree0 et s\_xorout, donc ils doivent être dans la liste de sensibilité
  - La sortie change et on est sensible à la sortie
  - Donc, le process recommence... Ça change la sortie
  - Le process recommence ENCORE.. Ça change la sortie...

C'est une boucle infinie...

# Conception

- Passons maintenant à la conception d'un module encodeur 4 à 2
- On va passer par toutes les étapes typiques
  - Définir l'entité
  - Définir l'architecture
- On va tenter de comprendre le raisonnement


# Exemple (seul)

- Concevez un encodeur de priorite 4 à 2 en VHDL...
  - On donne la plus grande priorité aux bits les plus significatifs
  - Pas besoin d'écrire les libraries pour cet exemple...


 
# Exemple (seul)

- Je commence par dessiner l'extérieur
  - Ça m'aide à définir l'entité:



```
ENTITY encodeur4a2 IS
```

```
  PORT (
```

```
    entree4: IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

```
    sortie2: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
```

```
  );
```

```
END encodeur4a2;
```

La barre oblique avec le chiffre dit que le signal a plusieurs bits


# Exemple (seul)

- Pour l'architecture, on devrait réfléchir un peu
  - Si le bit le moins significatif,  $entree4(0)$ , est 1, la sortie sera 00
  - Si le deuxième bit,  $entree4(1)$ , est 1, la sortie sera 01
  - Si le troisième bit,  $entree4(2)$ , est 1, la sortie sera 10
  - Si le bit le plus significatif,  $entree4(3)$ , est 1, la sortie sera 11
- On va commencer par voir si  $entree4(3)$  est 1
  - Si oui, ça va donner 11... Sinon, on regarde le prochain
 
# Exemple (seul)

```
ARCHITECTURE rtl OF encodeur4a2 IS
BEGIN
  PROCESS (entree4)
  BEGIN
    IF entree4(3)='1' THEN
      sortie2 <= "11";
    ELSIF entree4(2)='1' THEN
      sortie2 <= "10";
    ELSIF entree4(1)='1' THEN
      sortie2 <= "01";
    ELSE
      sortie2 <= "00";
    END IF;
  END PROCESS;
END;
```

On commence avec le plus prioritaire et on continue vers le moins prioritaire



# Quelques notes intéressantes


- L'addition, la soustraction et la multiplication peuvent se faire rapidement:
  - Il n'est pas nécessaire de les créer à la main
- On peut utiliser les commandes +, - et \*
  - On pourrait donc faire l'opération suivante:  

```
produit <= a * b;
```
- On ne peut pas faire de division sauf pour des puissances de 2
  - Pour la division, il faudrait le faire à la main
 
# Quelques notes intéressantes

- Il est aussi possible de faire des comparaisons:
  - On peut utiliser =, > et < sans avoir à les concevoir
  - Le logiciel devrait comprendre ces termes et les traduire en portes logiques automatiquement
- Ce code devrait fonctionner (dans un process)

```
IF a > "001001" THEN  
    b <= a + "000110";  
ELSE  
    b <= a;  
END IF;
```



# Quelques notes intéressantes



- La meilleure façon de vérifier si un code est bon c'est avec le logiciel
  - Faites une compilation SOUVENT et le logiciel vous dira où vous avez fait des erreurs (s'il y en a)
  - Une tâche qui n'est pas évidente c'est de comprendre les messages du logiciel
  - Corriger une ou deux erreurs et recompiliez. Parfois plusieurs erreurs vont disparaître en même temps.

# Quelques notes intéressantes

- LA tâche qui démarque un bon ingénieur c'est le déverminage (débugage):
  - Êtes-vous capables de résoudre les problèmes?
- Tout le monde est un bon ingénieur quand ça fonctionne bien
  - Un bon ingénieur sera capable faire des tests et trouver les erreurs quand ça va mal
  - Prenez le temps de développer vos propres techniques
  
# Exemples de techniques

- Propagez les signaux et examinez les signaux intermédiaires
  - “Est-ce qu’il fonctionne encore bien rendu ici?”
  - La simulation permet d’examiner les signaux intermédiaires
  - On peut aussi faire sortir les signaux intermédiaires aux PINs sur la carte FPGA
- Brisez le système en morceaux et stimulez-les de façon séparée...





# Circuit séquentiel en VHDL

- Pour avoir des circuits séquentiels en VHDL, il faut faire des PROCESS
- Ces process auront des particularités qu'il FAUT respecter à tout prix:
  - La liste de sensibilité ne contient QUE l'horloge
  - La structure DOIT être

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        ...On fait ce qu'on veut ici SEULEMENT
    END IF;
END PROCESS;
```

# Circuit séquentiel en VHDL

- Un process séquentiel a plusieurs caractéristiques:
  - Toutes les assignations forment des flip flops
  - Les assignations sont faites en parallèle
  - Dans un process séquentiel, on a le droit de lire et d'écrire sur le même signal

# Flip flops


- Le circuit séquentiel le plus simple, c'est le flip flop...

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        Q <= D;
    END IF;
END PROCESS;
```

Q et D peuvent être de n'importe quelle taille
 
# Registre avec chargement parallèle

- Pour charger les données en présence d'autorisation
  - Il faut définir les signaux à 4 bits (si c'est ce qu'on veut)



```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF load = '1' THEN
            Q <= donnees;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```