

Systemes digitaux

Cours 9

VHDL

- Au dernier cours, on a vu le VHDL combinatoire (sans élément mémoire)
- Les commandes peuvent être à l'intérieur d'un PROCESS ou sans PROCESS
- Aujourd'hui, on parle du VHDL séquentiel (avec mémoire)
 - Les mémoires utilisées seront des flip flops

VHDL séquentiel

- Contrairement aux circuits combinatoires, il **faut** un PROCESS en circuit séquentiel
- Le PROCESS a une structure très bien définie
 - Il ne faut surtout pas déroger de la structure suivante:

```
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
    VOUS FAITES CE QUE VOUS VOULEZ ICI...
  END IF;
END PROCESS;
```

Rien ici

Pas d'autres conditions!

Rien ici

VHDL séquentiel

- Dans la liste de sensibilité, il n'y a seulement que l'horloge (clk)

```
PROCESS (clk)
```

- Il y a un IF qui identifie s'il y a un changement sur clk et s'il est maintenant égal à 1:
 - Donc, il veut savoir si c'est un front montant d'horloge
 - Il ne faut PAS changer cette ligne, ni ajouter/enlever des conditions

```
IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
```

VHDL séquentiel

- Il ne doit RIEN y avoir entre BEGIN du PROCESS et le premier IF
- Les deux dernières lignes du PROCESS doivent être END IF; et END PROCESS;

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        VOUS FAITES CE QUE VOUS VOULEZ ICI...
    END IF;
END PROCESS;
```

VHDL séquentiel

- Chaque assignation dans un PROCESS séquentiel va créer une flip flop
 - L'ordre n'a aucune importance...

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        q1 <= entree;
        q2 <= q1;
    END IF;
END PROCESS;
```

q1 et q2 deviennent des flip flops...

VHDL séquentiel

- Il est possible d'utiliser des IF à l'intérieur du IF principal:

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF entree = '1' THEN
            sortie<= a+b;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

VHDL séquentiel

- En VHDL, quand on ne spécifie pas toutes les options, il garde sa valeur précédente
 - Même en PROCESS combinatoire (sans clk)
 - Alors, si on ne veut pas d'éléments mémoires, il faut spécifier toutes les options

```
PROCESS (entree)
BEGIN
    IF entree = "0000" THEN
        sortie <= '1';
    ELSIF entree = "0010" THEN
        sortie <= '0';
    END IF;
END PROCESS;
```

- Process combinatoire
- Énumération incomplète
- Élément mémoire!

VHDL séquentiel

- Il y a 2 solutions, selon notre intention:
 - Si on ne veut pas d'éléments mémoire, il faut spécifier toutes les autres options
 - Si on veut un élément mémoire, il faut utiliser un process séquentiel, donc avec PROCESS (clk)

```
PROCESS (entree)
BEGIN
    IF entree = "0000" THEN
        sortie <= '1';
    ELSE
        sortie <= '0';
    END IF;
END PROCESS;
```

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk='1' THEN
        IF entree = "0000" THEN
            sortie <= '1';
        ELSIF entree = "0010" THEN
            sortie <= '0';
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

Exemples de code VHDL

- Un compteur doit contenir des éléments mémoires:
 - À chaque coup d'horloge, son compte devient plus élevé que sa valeur précédente
 - Si s_compte est de 4 bits, ça irait de 0 à 15 et ça recommencerait
 - Si s_compte est de 8 bits, ça irait de 0 à 255 et ça recommencerait

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT and clk = '1' THEN
        s_compte <= s_compte + 1;
    END IF;
END PROCESS;
```


Exemples de code VHDL

- Comment faire pour que le compte arrête avant de se rendre au maximum?
 - Par exemple, avec 4 bits, comment faire un compteur qui va de 0 à 11 avant de recommencer?
- Comment faire pour que le compte aille de 0 à 11 et s'arrête à 11?
- Comment faire pour que le compte aille de 11 à 0 avant de recommencer à 11?

 Exemples de code VHDL

- Pour faire un registre à décalage, il est possible de faire ceci:

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT and clk = '1' THEN
        s_valeur_t1 <= entree;
        s_valeur_t2 <= s_valeur_t1;
        s_valeur_t3 <= s_valeur_t2;
        s_valeur_t4 <= s_valeur_t3;
    END IF;
END PROCESS;
```




Exemples de code VHDL

- À partir de ce code, écrivez le code VHDL pour une moyenne glissante

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT and clk = '1' THEN
        s_valeur_t1 <= entree;
        s_valeur_t2 <= s_valeur_t1;
        s_valeur_t3 <= s_valeur_t2;
        s_valeur_t4 <= s_valeur_t3;
    END IF;
END PROCESS;
```

 
Exemples de code VHDL

- Comment faire un registre qui enregistre la valeur *entree* seulement quand *go*='1'?
 - Sinon, il garderait sa valeur précédente
 - Le circuit ci-dessous décrit le comportement du code souhaité



 Exemples de code VHDL

- Imaginons un système qui reçoit des données et qui les distribue dans 4 systèmes différents
- Chaque sous-système reçoit une nouvelle donnée à chaque 4 bits que le système reçoit.




Concevez un système qui effectue ce travail...

Retour sur le projet

- Objectif: Contrôler la position d'un servomoteur à l'aide d'un ordinateur
 - Communication UART (série)
- FPGA doit recevoir la donnée et réagir différemment selon ce qui est envoyé
- Il y a 2 façons de procéder:
 - Enregistrer les données et comparer par la suite
 - Effectuer prendre une décision à mesure que chaque bit est reçu




Réception UART

 - Peu importe l'approche, le diagramme d'états peut ressembler à ceci...




Réception UART

   - Si je voulais détecter la lettre A, par exemple...
 - On se rend compte que STOP n'est pas nécessaire...
 - Tous les états donnent une sortie de 0, sauf b7
 - Mais qu'arrive-t-il quand la donnée n'est pas bonne?




Réception UART

 - On devrait avoir une boucle de mauvaise réponse:
 - Une fois dans cette boucle, on n'en sort plus
 - Sert à s'assurer que 8 bits aient été envoyés



Réception UART

 - Une réception plus générale demanderait plus de travail:
 - Une machine à états qui dit où enregistrer les bits
 - Une mémoire qui enregistre les bits




NOTE:

- La sortie du diagramme d'états dit **où** enregistrer la donnée
- La donnée qui est enregistrée provient du **UART**

Réception UART

 - Si on ouvre la machine à états, on retrouverait ceci:




Réception UART

- Pour indiquer où la donnée va aller, on peut utiliser l'encodage one-hot:
 - Quand on est à l'état Start, la donnée qui arrive va aller dans b0
 - On veut alors générer la sortie suivante: "00000001"
 - Quand on est à l'état b0, la donnée qui arrive va aller dans b1
 - On veut alors générer la sortie suivante: "00000010"
 - Et ainsi de suite

Réception UART

 - Cette sortie sera utilisée pour écrire dans les flip flops...
- Rappel:
 - Chaque état a une sortie de 8 bits
 - Sortie en one-hot
 - Indique OÙ la donnée doit être enregistrée
 - L'entrée DONNÉE est le même signal UART



Machines à états

- On a vu les machines à états au dernier cours
 - Convertir idées en diagrammes d'états
 - Convertir diagrammes d'états en tableaux d'états
 - Convertir tableaux d'états en circuits
- Au laboratoire, on a vu comment faire les machines à états avec le logiciel:
 - On part directement du diagramme d'états et il génère le code VHDL pour nous
 - Sommes-nous capables de le faire nous-mêmes en VHDL?

Machines à états en VHDL

- Il y a plusieurs façons de concevoir des machines à états en VHDL
- Pour faire une machine à états, on va créer 2 PROCESS:

Process 1

- Un process combinatoire qui va dire “Si on est dans l’état X et que l’entrée était 1, passe à l’état Y”

Process 2

- Les états sont des mémoires (flip flops).. Il faut donc un process séquentiel

Process combinatoire

- Dans le process combinatoire, le but est de savoir QUAND passer d'un état à l'autre
- Une façon de la faire, c'est faire des IF:

```
IF s_etat_present = "000" THEN
  IF entree = '1' THEN
    s_etat_prochain <= "001";
  ELSE
    s_etat_prochain <= "000";
  END IF;
ELSIF s_etat_present = "001" THEN (...)
```

C'est un peu encombrant... on peut le faire avec des CASE

Process combinatoire

- Pour ce faire il faut:
 - Spécifier la variable qu'on veut comparer
 - Spécifier l'action à prendre pour chaque cas

```
CASE s_etat_present IS
  WHEN "000" => (...)
  WHEN "001" => (...)
  (...)
  WHEN OTHERS => (...)
END CASE;
```


Process combinatoire

- Puisque c'est un process combinatoire, il faut énumérer TOUTES les possibilités
 - Sinon ça donne des éléments mémoires
 - Et dans un process combinatoire, un élément mémoire est une bascule (pas voulu)
- On devrait aussi spécifier les sorties dans le process combinatoire:
 - Pour une machine de Moore, la sortie dépend de l'état
 - Pour une machine de Mealy, ça dépend aussi du input

Process combinatoire

- Un exemple plus complet ressemblerait à:
 
```
CASE s_etat_present IS
  WHEN "000" =>
    sortie_moore <= '0';
    IF entree = '1' THEN
      sortie_mealy <= '0';
      s_etat_prochain <= "001";
    ELSE
      sortie_mealy <= '1';
      s_etat_prochain <= "000";
    END IF;
  WHEN "001" => (...)
END CASE;
```




Tout ceci est à l'intérieur
d'un process

Process séquentiel


- Dans le process séquentiel, on a les flip flops:
 - Toutes les ASSIGNATIONS deviennent des flip flops
- Dans une machine à états, les flip flops contiennent les états (s_etat_present)
 - Ce serait donc la seule chose à avoir:
 
```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        s_etat_present <= s_etat_prochain;
    END IF;
END PROCESS;
```



Machine à états en VHDL

 - On aura le circuit suivant:
 - Si on écrivait bien le code, le circuit final devrait ressembler à ceci...



Définir les types

- On est habitué à fonctionner avec les `STD_LOGIC` et `STD_LOGIC_VECTOR`...
 - Il existe aussi plusieurs autres types qu'on découvrira éventuellement
- En plus, on peut aussi définir nos propres types
 - Utile pour les machines à états

Definir les types

- On definit souvent les états avec 000, 001, ...
 - Souvent, ça ne veut rien dire...
 - Plus tard, il est très difficile de se rappeler de leur signification
- On pourrait définir un TYPE qui s'appelle ETAT
 - Aurait des noms plus intéressants:
 - Exemple: etat_debut, etat_3undesuite, etc.
- Pour ce faire, on déclare avec les SIGNAL:

```
ARCHITECTURE rtl OF quelquechose IS
TYPE etats IS (etat_debut, etat_3undesuite, etat_fin);
SIGNAL s_etat_present : etats;
BEGIN
```

Exemple complet en VHDL

- Nous aimerions faire une machine à états pour une machine distributrice de films:
 - Elle n'accepte que les 1\$ et les 2\$ (1 entrée pour chaque... les 2 ne peuvent pas entrer en même temps)
 - à partir de 5\$, ça donne un film (sortie film = '1')
 - Si on obtient 6\$, ça redonne la monnaie de 1\$ (en mettant monnaie='1')
 - NOTE: Si l'utilisateur mettait 1\$ ou 2\$ PENDANT que la machine donne le film, l'argent est perdu!
 - Faites une machine de Moore..

Exemple complet en VHDL

- On veut transformer ça en diagrammes d'états
 - Pour énumérer les états, on imagine un scénario
 - On imagine le cas où une personne met 5 1\$ de suite...
- Au début, il n'y a pas d'argent...
 - Après ça, il y a 1\$
 - Il y a 2\$
 - Il y a 3\$
 - Il y a 4\$
 - Il y a 5\$... ça donne un film et ca revient a 0\$...

Diagramme d'états

- Notre premier diagramme d'états ressemble à ceci:
 - Les 2 sorties sont le film et la monnaie
 - On voit que la monnaie est toujours 0
 - Il manque aussi la possibilité de mettre 2\$...

 


Diagramme d'états

- On ajoute toutes les transitions pour 2\$:
 - À la place de passer à l'autre état, on en saute 1
 - Il faut aussi ajouter l'état 6\$... Si j'ai 4\$ et je mets 2\$
 - C'est seulement à 6\$ que j'ai 1\$ de monnaie...

 


Diagramme d'états

- À partir du diagramme d'états, je peux déjà écrire le VHDL
- On définit les états entre ARCHITECTURE et le BEGIN...

```
TYPE etats IS (zero, un , deux, trois, quatre, cinq, six);  
SIGNAL etat_present : etats;  
SIGNAL etat_prochain : etats;
```

- On écrit maintenant les 2 process (un combinatoire et un séquentiel)

Process séquentiel

- On commence par le process séquentiel puisqu'il est toujours presque pareil

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        s_etat_present <= s_etat_prochain;
    END IF;
END PROCESS;
```

- C'est le même code qu'on avait vu il y a quelques diapos...

Process combinatoire

- On considère le cas où on a 0\$...

```
CASE etat_present IS
```

```
  WHEN zero =>
```

```
    film <= '0';
```

```
    monnaie <= '0';
```

```
    IF un_dollar = '1' THEN
```

```
      etat_prochain <= un;
```

```
    ELSIF deux_dollars = '1' THEN
```

```
      etat_prochain <= deux;
```

```
    ELSE
```

```
      etat_prochain <= zero;
```

```
    END IF;
```

Machine de Moore alors
les sorties sont ici..

Avec 1\$ je passe à UN
Avec 2\$ je passe à DEUX
Sinon, je reste là

Process combinatoire

- Les états jusqu'à 4\$ (inclus) sont semblables

```
WHEN quatre =>
  film <= '0';
  monnaie <= '0';
  IF un_dollar = '1' THEN
    etat_prochain <= cinq;
  ELSIF deux_dollars = '1' THEN
    etat_prochain <= six;
  ELSE
    etat_prochain <= quatre;
  END IF;
```

Toujours pas assez
d'argent

Avec 1\$ je passe à CINQ
Avec 2\$ je passe à SIX
Sinon, je reste là

Process combinatoire

- À 5\$, on a le film et on passe à 0\$

```
WHEN cinq =>  
    film <= '1';  
    monnaie <= '0';  
    etat_prochain <= zero;
```

- À 6\$, on a le film, on redonne 1\$ et on passe automatiquement a 0\$ au prochain état

```
WHEN six =>  
    film <= '1';  
    monnaie <= '1';  
    etat_prochain <= zero;
```

Synthèse

- Le code VHDL complet devrait être sur la page web du cours...
- Après avoir fait le code, on pourrait regarder le résultat:

Ç utilise 11 cellules logiques

Il utilise 7 flip flops...

The screenshot shows the Quartus II interface with the synthesis results for a design named 'machine.vhd'. The Project Navigator on the left shows the design hierarchy. The main window displays the synthesis results table:


Entity	Logic Cells	Dedicated Logic Registers	I/O
Cyclone II: EP2C35F672C6	11 (11)	7 (7)	0 (0)

Two red arrows point from the text annotations to the 'Logic Cells' and 'Dedicated Logic Registers' columns of the table. The right pane shows the VHDL code for 'machine.vhd'.

```
1 LIBRARY IEEE;
2
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 ENTITY machine IS
7   PORT (
8     clk      : IN STD_
9     un_dollar : IN STD_
10    deux_dollars : IN STD_
11    film      : OUT STD_
12    monnaie   : OUT STD_
13   );
14 END machine;
15
16 ARCHITECTURE rtl OF machine IS
17
18   TYPE etats IS (zero, un , deux, t
19
20   SIGNAL etat_present : etats;
21   SIGNAL etat_prochain : etats;
22
23 BEGIN
24
25 PROCESS (etat_present, un_dollar,
26 BEGIN
27   CASE etat_present IS
28     WHEN zero =>
29       film <= '0';
30       monnaie <= '0';
31       IF un_dollar = '1' THEN
```

Synthèse

 
- Si on avait défini un TYPE , le logiciel peut parfois détecter qu'il y a machine d'états
- Dans ce cas, il peut générer l'image suivante



Ça se trouve sous Tools → Netlist Viewers → State machine viewer

Synthèse

 
- Notre machine a 7 états et Quartus a utilisé 7 flip flops
 - Il a voulu l'implémenter en utilisant l'encodage one-hot
 - C'est lui qui décide ce qu'il trouve le mieux
- Il est possible de lui imposer l'encodage voulu
 - Il faut aller dans Assignments puis Settings



Quand cette fenêtre apparaît, cliquez sur More Settings

Synthèse

 - Une autre fenêtre apparaît:
 - Sélectionnez l'option State Machine Processing
 - La valeur montrée devrait être AUTO...
 - Changez-le à MINIMAL BITS
- Après la synthèse, ça donne ceci...



The screenshot shows the Quartus II Project Navigator window. The title bar reads "Quartus II - C:/Users/Bum/rtl/fsm/machine - machine - [Compilation Rep...". The menu bar includes File, Edit, View, Project, Assignments, Processing, Tools, and Windows. The toolbar contains various icons for file operations and project management. The Project Navigator pane shows a tree view with a warning icon next to "Cyclone II: EP2C35F672C6". Below it, a table displays synthesis results for the "machine" entity.

Entity	Logic Cells	Dedicated Logic Registers	I/O
machine	8 (8)	3 (3)	0 (0)


On a 3 bits...

On a 8 cellules logiques

Avec nos connaissances, on est capable de mieux guider le logiciel...

Simulation

 - Finalement, on peut le simuler
 - On crée une horloge
 - Parfois on met 1\$ parfois on met 2\$
 - Les états sont en bas



Ça semble bien fonctionner... Testons le système de monnaie...

Simulation

- Durant cette partie de la simulation, on a mis l'état à 4\$ et puis on a ajouté 2\$
 - On obtient le film
 - Et en même temps, on reçoit la monnaie

