

Systemes Digitaux

Introduction au VHDL

Introduction



- Le VHDL est un langage developpe pour la simulation de circuits
 - Les gens pouvaient savoir si leurs circuits fonctionnaient bien ou pas
- Eventuellement, c'est devenu un langage pour concevoir des circuits
 - Les outils sont capables de prendre CERTAINES commandes et les mettre en circuit
 - Pour ca, il faut respecter les conventions

Introduction

- Le processus normal est le suivant:
 - On écrit le VHDL
 - On synthétise (parfois on dit “compile”) pour traduire en portes logiques
 - On simule et on change le design au besoin
 - On assigne les PINs
 - On fait le “placement et routage” pour placer les portes logiques sur le FPGA et faire les connexions
 - On programme le FPGA

Procedure generale

- Pour etre efficace, on peut suivre une procedure generale:
 - 1) Faites un diagramme vu de l'exterieur: ca nous dit quelles entrees et sorties on a besoin pour l'entite
 - 2) Faites un diagramme du circuit interne: ca nous dit comment le tout est connecte
 - 3) Enumerez les signaux internes et donnez un nom a chacun (nom intelligent, de preference)
 - 4) Compilez souvent avant meme d'avoir fini... ca vous dira quoi corriger au fur et a mesure

  

Structure


- Le VHDL a 3 grandes parties:
 - Les libraries
 - L'entite
 - L'architecture
- La specification des librairies est un copier-coller (pour les buts du cours):

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

Entite

- Par la suite on specifie le module VU DE L'EXTERIEUR avec l'entite:
 
```
ENTITY multiplexeur IS
  PORT (
    entree0 : IN  STD_LOGIC;
    entree1 : IN  STD_LOGIC;
    sel:      IN  STD_LOGIC;
    sortie1 : OUT STD_LOGIC
  );
END multiplexeur;
```



Architecture

- Finalement, on a l'architecture:
 - L'architecture contient l'information interne du design
- Sa structure ressemble a ceci:

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
```

```
    Signaux internes (SIGNAL) et definition des  
    modules a inclure (COMPONENT)
```

```
BEGIN
```

```
    Description du systeme. Soit avec des commandes ou  
    avec des instantiations.
```

```
END;
```


Le mot rtl est un nom qu'on donne... Ca aurait pu etre n'importe quoi

Le mot "multiplexeur" doit correspondre au nom de l'entite

Procédure générale


- On avait dessiné sa vue extérieure:

 - Il a 2 entrées: entree0 et entree1
- Il a 1 entrée qui sélectionne
- Il a 1 sortie



- Par la suite, on dessine le schéma général pour identifier les signaux à l'intérieur

 
- Pour en arriver à ça, il a fallu faire la table de vérité, la table de Karnaugh et peut-être la logique de Boole...



Retour a l'architecture

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
    SIGNAL s_sel0 : STD_LOGIC;
    SIGNAL s_sel1 : STD_LOGIC;
    SIGNAL s_sel_b : STD_LOGIC;
BEGIN
    s_sel_b <= NOT sel;
    s_sel0 <= entree0 AND s_sel_b;
    s_sel1 <= entree1 AND sel;
    sortie1 <= s_sel0 OR s_sel1;
END;
```

 Dans Quartus II, on peut entrer dans
Tools→*Netlist Viewers*→*RTL Viewer* pour voir ceci
(apres compilation)



Types de description

- Ce qu'on vient de faire s'appelle le VHDL structurel:
 - On décrit la structure en montrant les connexions
 - C'est intuitif et on est habitué à ça...
- Il existe d'autres façons de décrire un système
 - VHDL structurel
 - VHDL rtl (certains appellent ça "comportemental")
 - Une combinaison des deux

VHDL RTL

- VHDL RTL nous permet de se deconnecter des details d'implementation
 - On va decire le systeme avec des phrases (presque)
 - Rappel: Il faut respecter les conventions!
- Il existe plusieurs facons de decire un multiplexeur
 - On va en montrer 2: a l'exterieur d'un PROCESS et a l'interieur d'un PROCESS
 - Les 2 sont bons...


Commencons avec la methode a l'exterieur d'un PROCESS

La commande WHEN

- La commande WHEN s'utilise a l'exterieur d'un process seulement
 - C'est quoi un process? On va le voir bientot
- On peut decrire un multiplexeur comme suit:
 - On met sortie1 <= entree0 quand sel=0
 - Sinon, on met sortie1 <= entree1

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS
BEGIN
    sortie1 <= entree0 WHEN sel='0'
              ELSE
              entree1;
END;
```

Ca donne un multiplexeur

 

Un PROCESS

- Un concept plus puissant est celui du PROCESS
 - Un process est un regroupement de commandes qui font quelque chose
 - Tous les process s'exécutent en parallèle
 - A l'intérieur d'un process, les commandes ont "comme" une séquence
- Il existe des process combinatoires et des process séquentiels

Dans les process, on a accès à des commandes différentes...

Un PROCESS

- Un process est utilise comme ceci

```
ARCHITECTURE rtl OF multiplexeur IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (LISTE DE SENSIBILITE)  
    BEGIN  
        COMMANDES DANS LE PROCESS  
    END PROCESS;
```

```
END;
```

- Il peut y avoir plusieurs process dans une architecture
- Chaque process roulera quand un element de sa liste de sensibilite change...

Process combinatoire

- Aujourd'hui, on se concentre sur les process combinatoires
- Il faut respecter les regles (combinatoires):
 - TOUS les signaux qui sont utilises (lus) DOIVENT etre dans la liste de sensibilite
 - Les signaux qui sont modifies ne peuvent PAS etre dans la liste de sensibilite
 - TOUTES les possibilites doivent etre consideres
 - NOTE: Le logiciel ne donnera pas d'erreur. Ca va juste MAL fonctionner

Process combinatoire

- On essaie de faire un multiplexeur...
- On va commencer par remplir la liste de sensibilité
 - Tous les signaux qui sont utilisés/lus doivent y être

```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
    COMMANDES A AJOUTER DANS LE PROCESS
END PROCESS;
```


Process combinatoire

- La commande la plus utilisée est le IF:
 - IF est disponible seulement dans les PROCESS
 - “SI (une telle condition) ALORS (on fait ca)”
 - “SINON (on fait cette autre chose)”

```
PROCESS (a,b)
BEGIN
    IF a='1' THEN
        . . .
    ELSIF b='1' THEN
        . . .
    ELSE
        . . .
    END IF;
END PROCESS;
```

Exemple fictif... Ce n'est pas
notre multiplexeur

Process combinatoire

- Une façon de faire le multiplexeur est ceci:

- “Si sel=0, la sortie sera entree0”
- “Sinon, la sortie sera entree1”

Toutes les conditions
sont considerees

```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
```

```
BEGIN
```

```
  IF sel = '0' THEN
```


```
    sortie1 <= entree0;
```

```
  ELSE
```

```
    sortie1 <= entree1;
```

```
  END IF;
```

```
END PROCESS;
```

 

Ca donne encore le meme schema

Pourquoi les regles?

- Que se passerait-il si on n'obeissait pas aux regles?
 - Il n'y aurait pas d'erreur detecte par le logiciel (peut-etre des avertissements)
 - On le mettrait sur le FPGA et ca ne fonctionnerait pas comme prevu
- Les regles sont la pour qu'on puisse savoir a 100% comment le circuit se comportera
 - Sinon, ca ne fonctionnera peut-etre pas...

Pourquoi les regles?

- Que se passe-t-il si la liste de sensibilité n'est pas complète?

```
PROCESS (sel)
BEGIN
    IF sel = '0' THEN
        sortie1 <= entree0;
    ELSE
        sortie1 <= entree1;
    END IF;
END PROCESS;
```

entree0 et entree1 ne sont pas
la quand ils devraient l'être



Pourquoi les regles?

- Durant la simulation, le process est execute quand un signal change dans la liste
 - Sinon, il ne fait rien
- Imaginons le cas ou sel=0 et entree0 passe de 1 a 0...
 - Puisque entree0 n'est pas dans la liste de sensibilite, le process ne sera pas execute et la sortie ne changera pas



On s'attendrait a avoir la sortie en rouge

Pourquoi les regles?

- Quand on transforme en portes logiques (“synthese”), le logiciel ne regarde pas la liste
 - La synthese donnera un multiplexeur mais la simulation donnera quelque chose de bizarre
 - On VEUT que la simulation et la synthese concordent parce que la simulation nous aide a concevoir
 - Il faut donc que la liste de sensibilite soit COMPLETE.

Pourquoi les regles?

- Qu'arrive-t-il quand les possibilites ne sont pas toutes enumerees?


```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
    IF sel = '0' THEN
        sortiel <= entree0;
    ELSE
        sortiel <= entree1;
    END IF;
END PROCESS;
```

Enlevons cette partie...

Pourquoi les regles?

- Si la sel=0, la sortie1 <= entree0
 - Sinon... qu'est-ce qui se passe?
 - Le VHDL va GARDER la valeur precedente
 
```
PROCESS (entree0, entree1, sel)
BEGIN
  IF sel = '0' THEN
    sortie1 <= entree0;
  END IF;
END PROCESS;
```



Il va creer un element memoire... Au fond, c'est une bonne description pour une bascule D
Mais, ce n'est pas ce qu'on veut!


Pourquoi les regles?

- Pourquoi est-ce que les valeurs modifiées ne doivent pas être dans la liste de sensibilité?
 - Ca fait des “boucles combinatoires” et c’est normalement pas bon
- Si la sortie n’est pas utilisée, elle ne devrait pas être dans la liste...
- Si elle est utilisée, on risque d’avoir des problèmes...

Pourquoi les regles?

- Considerons le code suivant:
 
```
PROCESS (entree0, s_xorout)
BEGIN
    s_xorout <= s_xorout XOR entree0;
END PROCESS;
```



- On lit entree0 et s_xorout, donc ils doivent etre dans la liste de sensibilite
 - La sortie change et on est sensible a la sortie
 - Donc, le process recommence... Ca change la sortie
 - Le process recommence ENCORE.. Ca change la sortie...

C'est une boucle infinie...

Conception


- Passons maintenant a la conception d'un module encodeur 4 a 2
- On va passer par toutes les etapes typiques
 - Definir l'entite
 - Definir l'architecture
- Essayez de comprendre le raisonnement

Exemple

- Concevez un encodeur de priorite 4 a 2 en VHDL...
 - On donne la plus grande priorite aux bit le plus significatif
 - Pas besoin d'ecrire les libraries pour cet exemple...

 Exemple

- Je commence par dessiner l'exterieur
 - Ca m'aide a definir l'entite:



```
ENTITY encodeur4a2 IS
    PORT (
        entree4: IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
        sortie2: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
    );
END encodeur4a2;
```

La barre oblique avec le chiffre dit que le signal a plusieurs bits

Exemple


- Pour l'architecture, on devrait réfléchir un peu
 - Si le bit le moins significatif, $entree4(0)$, est 1, la sortie sera 00
 - Si le deuxième bit, $entree4(1)$, est 1, la sortie sera 01
 - Si le troisième bit, $entree4(2)$, est 1, la sortie sera 10
 - Si le bit le plus significatif, $entree4(3)$, est 1, la sortie sera 11
- On va commencer par voir si $entree4(3)$ est 1
 - Si oui, ca va donner 11... Sinon, on regarde le prochain

On nous avait dit qu'il y avait une priorité

 Exemple

```
ARCHITECTURE rtl OF encodeur4a2 IS
BEGIN
  PROCESS (entree4)
  BEGIN
    IF entree4(3)='1' THEN
      sortie2 <= "11";
    ELSIF entree4(2)='1' THEN
      sortie2 <= "10";
    ELSIF entree4(1)='1' THEN
      sortie2 <= "01";
    ELSE
      sortie2 <= "00";
    END IF;
  END PROCESS;
END;
```

On commence avec le plus prioritaire et on continue vers le moins prioritaire



Quelques notes interessantes


- L'addition, la soustraction et la multiplication peuvent se faire rapidement:
 - Il n'est pas necessaire de les creer a la main
- On peut utiliser les commandes +, - et *
 - On pourrait donc faire l'operation suivante:

```
produit <= a * b;
```
- On ne peut pas faire de division sauf pour des puissances de 2
 - Pour la division, il faudrait le faire a la main

Quelques notes interessantes

- Il est aussi possible de faire des comparaisons:
 - On peut utiliser =, > et < sans avoir a les concevoir
 - Le logiciel devrait comprendre ces termes et les traduire en portes logiques automatiquement
- Ce code devrait fonctionner (dans un process)
 
```
IF a > "001001" THEN
    b <= a + "000110";
ELSE
    b <= a;
END IF;
```



Quelques notes interessantes

- La meilleure facon de verifier si un code est bon c'est avec le logiciel
 - Faites une compilation SOUVENT et le logiciel vous dira ou vous avez fait des erreurs (s'il y en a)
 - Une tache qui n'est pas evidente c'est de comprendre les messages du logiciel
 - Corriger une ou deux erreurs et recompiliez. Parfois plusieurs erreurs vont disparaitre en meme temps.

Quelques notes interessantes

- LA tache qui demarque un bon ingenieur c'est le deverminage:
 - Est-ce que vous etes capable de resoudre les problemes?
- Tout le monde est un bon ingenieur quand ca fonctionne bien
 - Un bon ingenieur sera capable faire des tests et trouver les erreurs quand ca va mal
 - Prenez le temps de developper vos propres techniques