

Exemples de code VHDL pour les compteurs

Dans le texte suivant, nous trouverons du code VHDL pour 4 genres de compteurs. Ces compteurs sont utilisés pour des applications différentes mais sont basés sur la même structure. Inspirez-vous de ces concepts pour générer votre propre code VHDL.

Compteur simple

Dans ce premier exemple, nous allons créer un compteur allant de 0 à 23 et en même temps, nous allons utiliser ce signal pour générer une horloge qui est 24 fois plus lente que celle à l'entrée. Pour ce faire, il faut commencer par réaliser que, pour compter jusqu'à 23, il faut 5 bits, puisque $2^5=32$). Par la suite, on devrait aussi savoir qu'un compteur est composé de flip flops et de logique. Il faut donc avoir un processus séquentiel (avec clock).

Un compteur devrait augmenter son compte à chaque front montant d'horloge SAUF quand il arrive à 23. Quand il arrive à 23, il doit recommencer à 0. La partie principale du programme devrait donc être :

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF s_compt_sortie >= 23 THEN
            s_compt_sortie <= "00000";
        ELSE
            s_compt_sortie <= s_compt_sortie + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

Il est à remarquer que *s_compt_sortie* n'est pas le nom du signal de sortie. VHDL n'accepte pas qu'on LISE un signal de sortie. À la place de le lire, nous allons créer un fil interne qui sera connecté à cette sortie. Nous avons le droit de lire et d'écrire aux fils internes. Donc, le compteur se fera avec le fil. Par la suite, nous connecterons ce fil interne à la sortie.

Pour générer l'horloge de sortie, il faut regarder la valeur du compteur et générer '1' la moitié du temps et générer '0' durant l'autre moitié. Pour cette raison, nous avons :

```
horloge_sortie <= '0' WHEN s_compt_sortie < 12
                ELSE
                '1';
```

Le code final ressemblera à ceci :

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY compteur IS
    PORT (
        clk : IN  STD_LOGIC;
        compt_sortie : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
        horloge_sortie : OUT STD_LOGIC
    );
END compteur;

ARCHITECTURE rtl OF compteur IS
```

```

SIGNAL s_compt_sortie : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);

BEGIN

PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF s_compt_sortie >= 23 THEN
            s_compt_sortie <= "00000";
        ELSE
            s_compt_sortie <= s_compt_sortie + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

compt_sortie <= s_compt_sortie;

horloge_sortie <= '0' WHEN s_compt_sortie < 12
                ELSE
                '1';

END;

```



Compteur avec autorisation

Prenons maintenant un deuxième exemple d'un compteur. Imaginons cette fois-ci qu'on veuille contrôler le compteur avec un signal externe. Nous voulons que le compteur incrémente seulement quand un bouton est pesé. Quand on relâche le bouton, on aimerait que le compte arrête.

Pour ce faire, il faut procéder de la même manière que l'exemple précédent. La différence, cependant, est qu'il y a une condition de plus pour que le compteur fonctionne : « A chaque front montant d'horloge, SI LE BOUTON EST PESE, tu peux agir comme un compteur. »

Le process deviendrait donc ceci :

```

PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF entree = '1' THEN
            IF s_compt_sortie >= 23 THEN
                s_compt_sortie <= "00000";
            ELSE
                s_compt_sortie <= s_compt_sortie + 1;
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

```

Le code complet ressemble a ceci:

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY compteur IS
    PORT (
        clk : IN  STD_LOGIC;
        entree : IN STD_LOGIC;
        compt_sortie : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)
    );
END compteur;

ARCHITECTURE rtl OF compteur IS

    SIGNAL s_compt_sortie : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);

BEGIN

    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
            IF entree = '1' THEN
                IF s_compt_sortie >= 23 THEN
                    s_compt_sortie <= "00000";
                ELSE
                    s_compt_sortie <= s_compt_sortie + 1;
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;

    compt_sortie <= s_compt_sortie;

END;
```



Compteur avec signal d'activation

Dans notre 3e exemple, on va vouloir que le compteur compte de 0 a 23 une seule fois et arrête immédiatement après. Ce processus sera déclenche quand on reçoit '1' a l'entrée pendant au moins 1 coup d'horloge.

Il faut premièrement comprendre que la situation sera un peu plus difficile. L'idée est que l'entrée ne pourra pas servir directement pour nous dire s'il faut compter ou pas. Il faut que l'entrée génère un AUTRE signal qui sera élevé sur toute la durée du compte.

C'est-à-dire que, si on détectait '1' a l'entrée, on devrait activer un signal. Ce signal devrait rester a '1' jusqu'à ce que le compte arrive a 23 et puis il tombera a 0. Ce nouveau signal servira à activer le compteur.

Le signal d'activation doit être mémorisé en quelque part et donc, il doit créer une flip flop. Son signal sera '1' quand l'entrée est à '1' et deviendra '0' quand le compte arrivera à 23.

```
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
    IF entree = '1' THEN
      s_jaipese <= '1';
    ELSIF s_compt_sortie >= 23 THEN
      s_jaipese <= '0';
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
```

Le signal *s_jaipese* sera utilisé pour contrôler le compteur, de façon semblable a ce qu'il s'est fait dans le dernier exemple.

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY compteur IS
  PORT (
    clk : IN STD_LOGIC;
    entree : IN STD_LOGIC;
    compt_sortie : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)
  );
END compteur;

ARCHITECTURE rtl OF compteur IS

  SIGNAL s_compt_sortie : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
  SIGNAL s_jaipese : STD_LOGIC;

BEGIN

  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF s_jaipese = '1' THEN
        IF s_compt_sortie >= 23 THEN
          s_compt_sortie <= "00000";
        ELSE
          s_compt_sortie <= s_compt_sortie + 1;
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
```


```

PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF entree = '1' THEN
            s_jaipese <= '1';
        ELSIF s_compt_sortie >= 23 THEN
            s_jaipese <= '0';
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

```

```
compt_sortie <= s_compt_sortie;
```

```
END;
```

 

Compteur avec signal de début et signal de fin

Finalement, notre dernier exemple c'est encore un compteur qui va de 0 à 23 et recommence. Cette fois-ci, quand il recevra le signal start, il comptera de 0 à 23 et recommencera continuellement. Cependant, lorsqu'il reçoit un signal stop, il arrêtera le compte. Alors cet exemple ressemble un peu à ce qui s'est fait dans l'exemple précédent. Cette fois-ci, cependant, il va y avoir un autre signal. L'idée est « si je pèse sur start, le signal d'activation montera à '1'. Si je pèse sur stop, le signal d'activation tombera à '0' ». Ce signal d'activation est ensuite utilisé pour contrôler le compteur.

```

PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        IF start = '1' THEN
            s_jecompte <= '1';
        ELSIF stop = '1' THEN
            s_jecompte <= '0';
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

```

Le code complet ressemble à ceci:

```

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY compteur IS
    PORT (
        clk : IN STD_LOGIC;
        start : IN STD_LOGIC;
        stop : IN STD_LOGIC;
        compt_sortie : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)
    );
END compteur;

```

